

電力システム解析論 演習 (平成 29 年 12 月 12 日分)

課題 1

1. 図の系統を考える。図中に示したインピーダンスは pu 値である。アドミタンス行列を求めよ。
2. ノード②③の注入電流を 0 としたときの Z_{11} を求めよ

