

電力システム解析論 演習 (平成 30 年 1 月 9 日分)

課題 1 下図の一機無限大母線系統を考える

1. 線路電流 I を求めよ
2. 送電端電力 $P_1 + jQ_1$ を求めよ
3. 受電端電力 $P_2 + jQ_2$ を求めよ

